

## 组成原理实验课程第四次实报告

实验名称	ALU 模块实现			班级	李涛老师
学生姓名	王昱	学号	2212046	指导老师	董前琨
实验地点	A306		实验时间	2024.5.16	

### 1、实验目的

1. 熟悉 MIPS 指令集中的运算指令，学会对这些指令进行归纳分类。
2. 了解 MIPS 指令结构。
3. 熟悉并掌握 ALU 的原理、功能和设计。
4. 进一步加强运用 verilog 语言进行电路设计的能力。
5. 为后续设计 cpu 的实验打下基础。


### 2、实验内容说明

- 1、原始代码中只有表 5.1 中的 11 种运算，请另外补充至少三种不同类型运算（比较运算、位运算、数据加载运算等）。
- 2、实验报告中原理图参考 5.3，只画出补充的运算部分即可，报告中展示的结果应位补充运算的计算结果。
- 3、本次实验报告不需要有仿真结果，但需要有实验箱上箱验证的照片，同样，针对照片中的数据需要解释说明。
- 4、实验报告模板参考百度云盘文件，注意提交截至时间为 5 月 18 日下午 18：00。
- 5.具体说明：

完成对 ALU 运算器的改进，要求：

- 压缩 ALU 运算器的控制信号位宽 alu\_control 调整到 4 位
- 扩展 ALU 运算器的运算数量补充三个：
  1. 无符号数比较，大于置位
  2. 按位与非
  3. 低位加载
- 上箱验证。

### 3、实验原理图

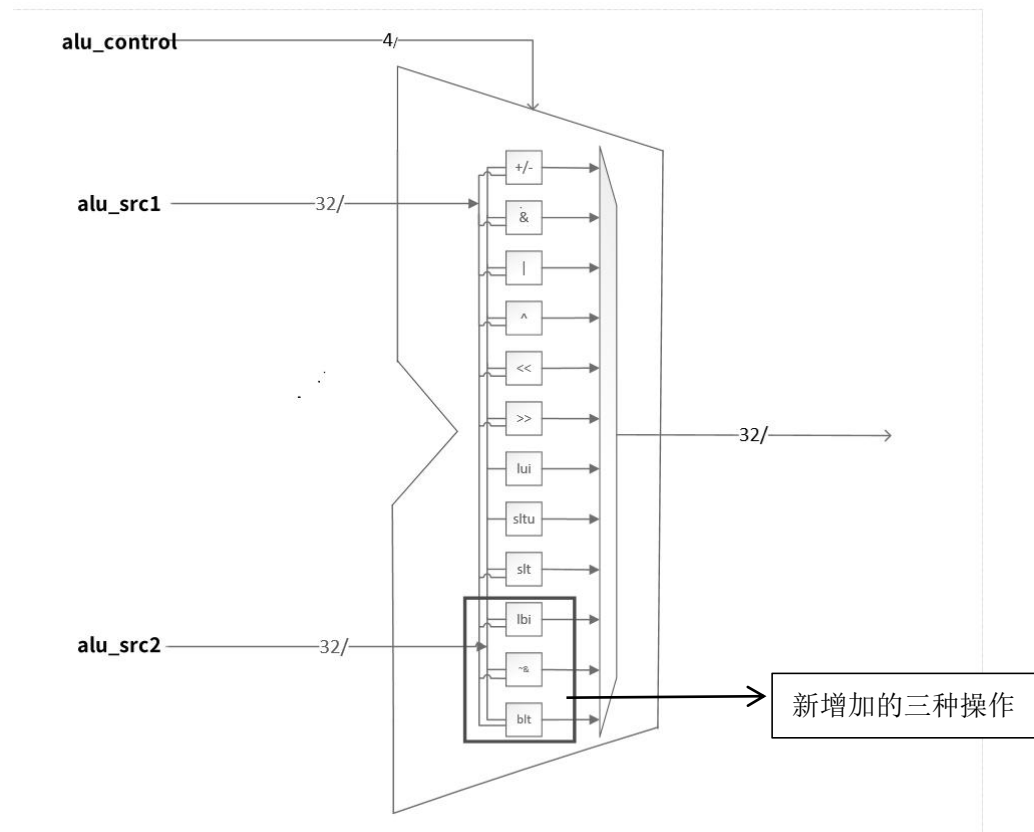

#### 实验原理图说明：

如图所示，实验原理图在原有的操作上新增加了三种框出来的操作：

- `lbi`（低位加载），对应 ALU 控制信号为 D，这个操作用于将立即数加载到寄存器的低位部分，而高位部分通常置为 0。
- `~&`（按位与非），对应 ALU 控制信号为 E，对两个操作数按位与，然后对结果按位取反。
- `Blt`（无符号比较大于置位），对应 ALU 控制信号为 F，对两个操作数进行比较，若 `alu_src1 > alu_src2` 则 `result` 为 1, 否则为 0。

### 4、实验步骤

（一）修改 `alu.v` 模块：

（1）控制关系

实验要求将控制信号缩减为四位，用四位的控制信号来控制执行什么样的输出。

首先将 `alu_control` 拓展为四位位宽：

```
1. module alu(  
2.     input  [3:0] alu_control,  // ALU 控制信号  
3.     input  [31:0] alu_src1,    // ALU 操作数 1, 为补码  
4.     input  [31:0] alu_src2,    // ALU 操作数 2, 为补码  
5.     output [31:0] alu_result  // ALU 结果
```

```
6.    );
```

修改独热码，增加三个新的控制信号：

```
1.    wire [31:0] add_sub_result;
2.    wire [31:0] slt_result;
3.    wire [31:0] sltu_result;
4.    wire [31:0] and_result;
5.    wire [31:0] nor_result;
6.    wire [31:0] or_result;
7.    wire [31:0] xor_result;
8.    wire [31:0] sll_result;
9.    wire [31:0] srl_result;
10.   wire [31:0] sra_result;
11.   wire [31:0] lui_result;
12.   wire [31:0] hui_result;
13.   wire [31:0] blt_result;
14.   wire [31:0] bltu_result;
15.   wire [31:0] nand_result;
```

用四位 `alu_control` 来控制输出什么样的结果, 代码中通过一系列 `wire` 定义了不同操作的结果信号。每个操作都有一个独特的 4 位控制信号。当 `alu_control` 信号与某个操作的控制信号匹配时，对应的操作被执行，并计算结果。通过一系列 `assign` 语句，根据 `alu_control` 信号选择相应的结果并赋值给 `alu_result`：

```
1.  assign alu_result = (alu_control==4'b0001|alu_control==4'b0010) ? add_sub_re
    sult[31:0] :
2.                                     alu_control==4'b0011           ? slt_result :
3.                                     alu_control==4'b0100           ? sltu_result :
4.                                     alu_control==4'b0101           ? and_result :
5.                                     alu_control==4'b0110           ? nor_result :
6.                                     alu_control==4'b0111           ? or_result :
7.                                     alu_control==4'b1000           ? xor_result :
8.                                     alu_control==4'b1001           ? sll_result :
9.                                     alu_control==4'b1010           ? srl_result :
10.                                    alu_control==4'b1011           ? sra_result :
11.                                    alu_control==4'b1100           ? lui_result :
12.                                    alu_control==4'b1101           ? hui_result :
13.                                    alu_control==4'b1110           ?nand_result :
14.                                    alu_control==4'b1111           ?bltu_result :
15.                                    32'd0;
```

控制信号与对应操作表如下所示：

CONTR	ALU操作
0	无
1	加法
2	减法
3	有符号比较，小于置位
4	无符号比较，小于置位
5	按位与
6	按位或非
7	按位或
8	按位异或
9	逻辑左移
A	逻辑右移
B	算术右移
C	高位加载
D	低位加载
E	按位与非
F	无符号比较，大于置位

(2) 编写新增的操作：

● 编写低位加载

```
assign hui_result = {16'd0, alu_src2[31:16]};
```

低位加载的结果 hui\_result 是通过 assign hui\_result = {16'd0, alu\_src2[15:0]}; 实现的，这意味着将 alu\_src2 的低 16 位加载到结果的低 16 位，高 16 位清零。

在最终结果选择时，通过 alu\_control == 4'b1101 来选择 hui\_result，实现低位加载操作。

● 编写按位与非

```
assign nand_result = ~(alu_src1 & alu_src2); // 按位与非结果
```

这样就实现了按位与非的操作，并且通过控制信号 alu\_control == 4'b1110 来选择执行按位与非的操作。

● 编写无符号比较大于置位：

```
assign bltu_result = {31'd0, adder_cout}; // 大于则置位
```

这里只需要把小于置位中的 adder\_cout 取反即可。adder\_cout 是通过 adder 模块中的加法操作实现的，其中 cout 表示在加法或减法运算中是否产生了进位。无符号比较大于置位就是利用了这一进位信息来判断 alu\_src1 是否大于 alu\_src2。

如果 adder\_cout 为 1，则表示 alu\_src1 大于 alu\_src2，bltu\_result 的最低位为 1，表示无符号数比较中 alu\_src1 大于 alu\_src2。

```

1.     adder adder_module(
2.         .operand1(adder_operand1),
3.         .operand2(adder_operand2),
4.         .cin      (adder_cin      ),
5.         .result   (adder_result   ),
6.         .cout     (adder_cout     )
7.     );

```

如图，在这里会调用 adder 加法器模块，通过取反进行减法操作，输出 adder\_cout。

## （二）修改 display.v

### （1）修改控制信号位宽

```

1.     reg  [3:0] alu_control; // ALU 控制信号 //ALU 控制信号
2.     reg  [31:0] alu_src1;   // ALU 操作数 1
3.     reg  [31:0] alu_src2;   // ALU 操作数 2
4.     wire [31:0] alu_result; // ALU 结果

```

将控制信号从十二位修改为四位。

### （2）修改控制信号写入

```

1.     always @(posedge clk)
2.     begin
3.         if (!resetn)
4.         begin
5.             alu_control <= 12'd0;
6.         end
7.         else if (input_valid && input_sel==2'b00)
8.         begin
9.             alu_control <= input_value[3:0];
10.        end
11.    end

```

同样将这里修改为四位，前面用 28 个 0 填充


```

1.         6'd3 :
2.         begin
3.             display_valid <= 1'b1;
4.             display_name  <= "CONTR";
5.             display_value <={28'd0, alu_control};
6.         end

```

## 5.实验结果分析

### (1) 低位加载:

 

通过拨码开关，分别输入 CONTR, SRC1.,SRC2, 其中 CONTR 为 D (1101) , 对应低位加载操作:


SRC1=00000000

SRC2=6468C626

输出结果 RESUL 为 00006468, 把源操作数的高十六位加载到低位, 符合低位加载, 结果正确。

### (2) 按位与非



 

通过拨码开关，分别输入 CONTR，SRC1.，SRC2，其中 CONTR 为 E（1110），对应按位与非操作：

SRC1=12345678, SRC2=87654321,

SRC1=0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

SRC2=1000 0111 0110 0101 0100 0011 0010 0001

按位与得 0000 0010 0010 0100 0100 0010 0010 0000


按位非得 RESULT=1111 1101 1101 1011 1011 1101 1101 1111

即 RESULT=FDDBBDDF

输出结果 RESUL 为 FDDBBDDF，说明验证结果正确。

(3) 无符号比较大于置位

小于的情况:

 

通过拨码开关，分别输入 CONTR, SRC1., SRC2, 其中 CONTR 为 F (1111)，对应无符号比较大于置位操作:


SRC1=23456789, SRC2=FFFFFFFF,

由于是无符号比较，所以 SRC2 代表最大的数而不是负数，因此  $SRC1 < SRC2$ ，即  $RESULT=0$ 。

输出结果 RESUL 为 00000000，说明验证结果正确。



大于的情况：

 

通过拨码开关，分别输入 CONTR，SRC1.，SRC2，其中 CONTR 为 F（1111），对应无符号比较大于置位操作：

SRC1=23456789, SRC2=12345678,

SRC1 > SRC2，即 RESULT=1.

输出结果 RESUL 为 00000001，说明验证结果正确。

## 6.总结感想

### 1. 难度与挑战

本次实验难度较高，需要对所给代码的各个部分进行认真阅读和理解。实验内容复杂，需要一定的耐心和细致的分析，才能顺利完成。

### 2. 前后实验联系

本次实验与前面的实验联系紧密，完成本次实验的前提是已经认真完成了之前的实验。这种连贯性要求我们在每一步都认真对待，确保对每个环节都有充分的理解。

### 3. 收获与提高

通过本次实验，我对整个程序的流程以及实验箱的结构有了更加深入的理解。同时，进一步熟悉了 Verilog 代码的编写。掌握了 ALU 模块的实现方式，并了解了不同运算的实现过程，这些知识为之后的 CPU 设计打下了坚实的基础。

总的来说，本次实验不仅提升了我的编程能力，也加深了我对计算机硬件设计的理解，为未来更复杂的实验做了良好的铺垫。