

组成原理实验课程第一次实报告

实验名称	数据运算：定点加法			班级	李涛老师
学生姓名	王昱	学号	2212046	指导老师	董前琨
实验地点	A306		实验时间	2024.3.21	

1、实验目的

1. 熟悉 LS-CPU-EXB-002 实验箱和软件平台。
2. 掌握利用该实验箱各项功能开发组成原理和体系结构实验的方法。
3. 理解并掌握加法器的原理和设计。
4. 熟悉并运用 verilog 语言进行电路设计。
5. 为后续设计 cpu 的实验打下基础。

2、实验内容说明

1. 做好预习：
 - 1) 了解软硬件平台；
 - 2) 掌握定点加法的工作原理；
 - 3) 确定定点加法的输入输出端口设计；
 - 4) 在课前画好设计框图或实验原理图；
 - 5) 如果对 FPGA 板了解的话，可确定设计中与 FPGA 板上交互的接口，画出包含外围模块的整体设计框图，即补充完善图 2.1。
2. 实验实施：
 - 1) 确认定点加法的设计框图的正确性；
 - 2) 编写 verilog 代码；
 - 3) 对该模块进行仿真，得出正确的波形，截图作为实验报告结果一项的材料；
 - 4) 完成调用定点加法模块的外围模块的设计，并编写代码；
 - 5) 对代码进行综合布局布线下载到实验箱里 FPGA 板上，进行上板验证。
3. 实验检查：
 - 1) 完成上板验证后，让指导老师或助教进行检查，进行现场演示，可对演示结果进行拍照作为实验报告结果一项的材料。
4. 实验报告的撰写：
 - 1) 实验结束后，需按照规定的格式完成实验报告的撰写。

以上就是修改后的实验原理图的简要说明。

4、实验步骤

修改关键代码：

(1)adder.v:

```
module adder4(  
    input [31:0] operand1,  
    input [31:0] operand2,  
    input [31:0] operand3,  
    input [31:0] operand4,  
    input [1:0] cin,  
    output [31:0] result,  
    output [1:0] cout  
);  
    assign {cout,result} = operand1 + operand2 + operand3 + operand4  
+cin;  
  
endmodule
```

说明：

为了实现四个 32 位数的加法，所以从两个加法器变成了四个，定义了四个 32 位的加数 **oprend1-4**。由于四个数可能产生两位进位，所以同时 **cin** 和 **cout** 的位宽也需要设置成两位。

(2)adder.display

```
module adder_display(  
    input clk,  
    input resetn,  
    input [1:0]input_sel,  
    input [1:0]sw_cin,  
    output [1:0]led_cout,  
);
```

修改位宽，将 **input_sel**，**sw_cin**,**led_cout** 设置为两位

```
reg [31:0] adder_operand1;  
reg [31:0] adder_operand2;  
reg [31:0] adder_operand3;  
reg [31:0] adder_operand4;  
wire [1:0] adder_cin;  
wire [31:0] adder_result ;  
wire [1:0] adder_cout;  
adder111 adder_module(  
    .operand1(adder_operand1),  
    .operand2(adder_operand2),  
    .operand3(adder_operand3),  
    .operand4(adder_operand4),
```

```

        .cin      (adder_cin      ),
        .result   (adder_result  ),
        .cout     (adder_cout    )
    );

```

添加两个操作数 **adder_operand3,4**

```

always @(posedge clk)
begin
    if (!resetn)
    begin
        adder_operand1 <= 32'd0;
    end
    else if (input_valid && !input_sel)
    begin
        adder_operand1 <= input_value;
    end
end
always @(posedge clk)
begin
    if (!resetn)
    begin
        adder_operand2 <= 32'd0;
    end
    else if (input_valid && input_sel==1)
    begin
        adder_operand2 <= input_value;
    end
end
end

```

由于变成了四个加数，所以需要两位的 **input_sel,sw_cin,led_cout**，加法 **operand** 的个数也需要随之变为四个。在判断条件中，当 **input_valid** 为 1，也就是输入 ok 的时候，同时 **input_sel** 分别为 0, 1, 2, 3，拨码开关调整为 0, 1, 2, 3 的时候分别输入 **operand1,2,3,4**。这样就可以分别输入四个加数，调用 **LCD 触摸屏显示功能**的代码。

```

always @(posedge clk)
begin
    case(display_number)
        6'd1 :
        begin
            display_valid <= 1'b1;
            display_name   <= "ADD_3";
            display_value <= adder_operand3;
        end
    end

```

为新增加的操作数分配显示区域，使其能在显示屏上正常显示，并且同时将 **result** 的显示区域向后顺延。也就是原理图中梯形的作用。

(3)testbench

```
module testbench;
    reg [31:0] operand1;
    reg [31:0] operand2;
    reg [31:0] operand3;
    reg [31:0] operand4;
    reg [1:0] cin;
    wire [31:0] result;
    wire [1:0] cout;
    adder4 uut (
        .operand1(operand1),
        .operand2(operand2),
        .operand3(operand3),
        .operand4(operand4),
        .cin(cin),
        .result(result),
        .cout(cout)
    );
```

要把两个加法器改为四个加法器，增加了两个操作数。注意 **reg** 类型才能存数。

```
initial begin
    operand1 = 0;
    operand2 = 0;
    operand3 = 0;
    operand4 = 0;
    cin = 0;
end
always #10 operand1 = $random;
always #10 operand2 = $random;
always #10 operand3 = $random;
always #10 operand4 = $random;
always #10 cin = {$random} % 4;
endmodule
```

这部分可以类比为 **C++** 的类，需要对操作数进行初始化，之后进行随机化，由于当前的进位是两位，所以需要把模 2 修改为模 4，将其随机范围变为 1-3 才可以。

(4)adder.xdc(约束文件)


```
1  set_property PACKAGE_PIN AC19 [get_ports clk]
2  set_property PACKAGE_PIN H7 [get_ports {led_cout[0]}]
3  set_property PACKAGE_PIN D5 [get_ports {led_cout[1]}]
4  set_property PACKAGE_PIN Y3 [get_ports resetn]
5  set_property PACKAGE_PIN AC21 [get_ports {input_sel[0]}]
6  set_property PACKAGE_PIN AD24 [get_ports {input_sel[1]}]
7  set_property PACKAGE_PIN AC22 [get_ports {sw_cin[0]}]
8  set_property PACKAGE_PIN AC23 [get_ports {sw_cin[1]}]
9
10 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports clk]
11 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {led_cout[0]}]
12 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {led_cout[1]}]
13 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports resetn]
14 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {input_sel[0]}]
15 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {input_sel[1]}]
16 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {sw_cin[0]}]
17 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {sw_cin[1]}]
```

说明部分:

添加了接口, 由于 cin,cout,input_sel 均变成了两位, 所以需要对其高位和低位分别添加引脚绑定。

5.实验结果分析

(1)仿真结果截图与分析:

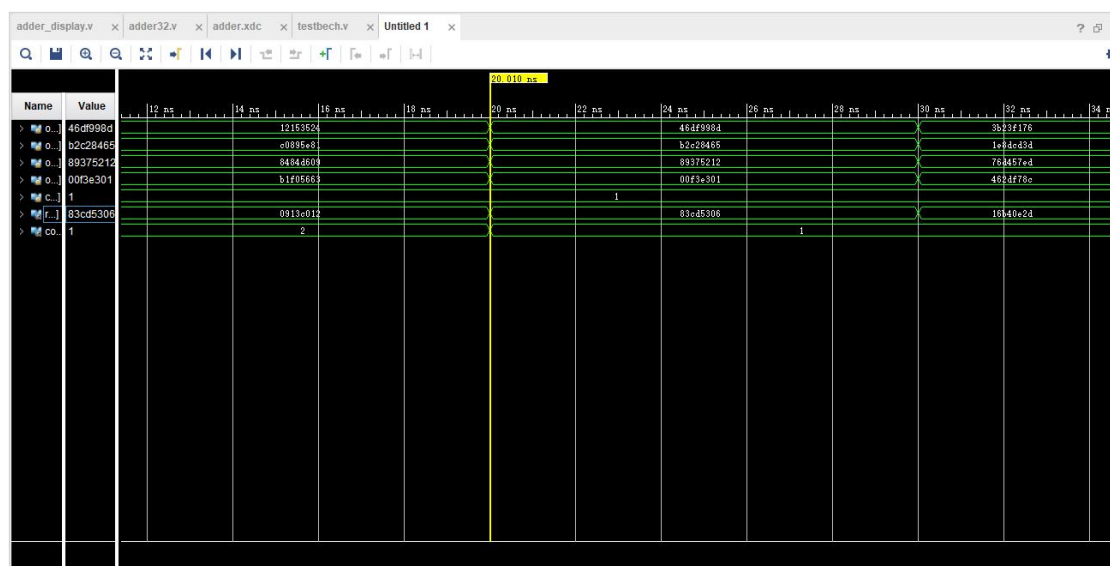

解释说明:

在 20ns 的时候:

operand1=46df998d

operand2=b2c28465

operand3=89375212

operand4=00f3e301


cin=01

用计算器计算得：183cd5306

由图可知 Result=83cd5306 cout=01

因此可知实验结果是正确的。


(2)实验箱结果验证:

 

由图可知，该实验箱运算结果与上面运算结果一致，因此是正确的。

通过调整拨码开关，可以控制输入哪一个加数，控制进位是多少，结果可以在 LED 屏和 LED 进位灯中观察得到。

再进行一次运算，验证可知该结果是正确的。

 

6.总结感想

- (1) 通过老师的一步步指导以及自己课后的学习，初步认识了 verilog 语言，了解了 vivado 软件和实验箱的基本使用方法与技巧，收获很多，为之后的实验打下了牢固的基础。
- (2) 深刻体会了用 vivado 如何实现一个加法器，自己也可以进行简单的修改。
- (3) 学习了 Visio 的基本用法，为以后作图打下了基础。